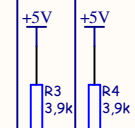


R3 und R4 sind als Pull-Up Widerstände für den I2C-Bus gedacht und falls sonst wo noch welche vorhanden sind, dann sind R3 und R4 überflüssig und können weggelassen werden.



Projekt:  
**DTMF-I<sup>2</sup>C-Konverter mit PIC16F88**

Tomtom  
**DL1MFK**

Rev.: 0 Datum: 17.09.2006  
Uhrzeit: 23:21:03

Datei: DTMF-I2C-Konverter.SchDoc

